

(SE)


Ficha 3

6.

$$\xrightarrow{I_{Dmin}} 5,6V \leq V_{PS} \leq 10,6V \xrightarrow{I_{Dmax}}$$

$$V_Z = 0,6V$$


$$I_{Dmin} = 2mA$$

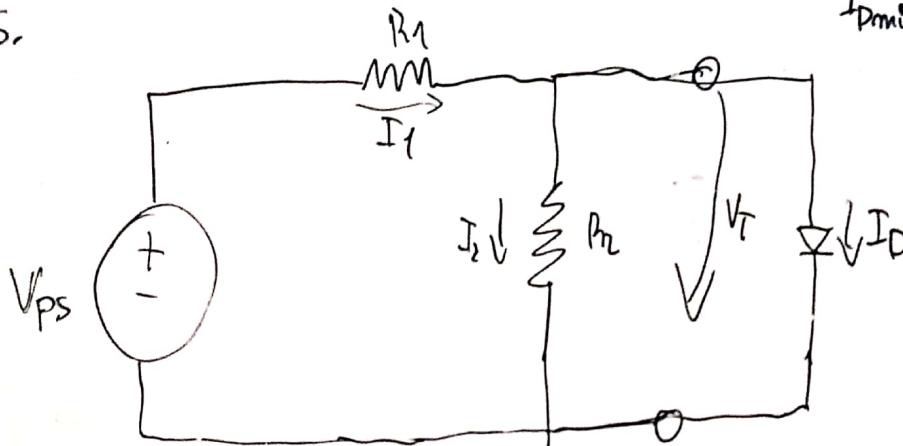

$$P_{Dmax} = 7,2mW = V_D I_{Dmax}$$

$$\Rightarrow I_{Dmax} = \frac{7,2 \cdot 10^{-3}}{0,6}$$

$$= 12mA$$

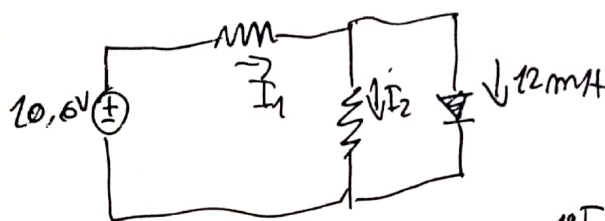

$$I_2 = \frac{V_D}{R_2} = \frac{0,6}{R_2}$$

$$I_1 = (V_{PS} - V_D) / R_1$$

$$I_1 = I_2 + I_D$$


$$1^{\circ} \text{Eq, } V_{PS} = 10,6$$

$$2^{\circ} \text{Eq, } V_{PS} = 5,6$$


Thevenin

$$V_T = V_{PS} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_T = R_2 // R_1$$

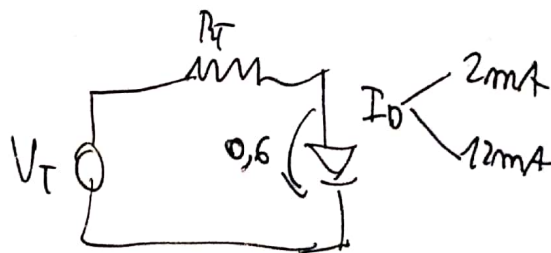


9.

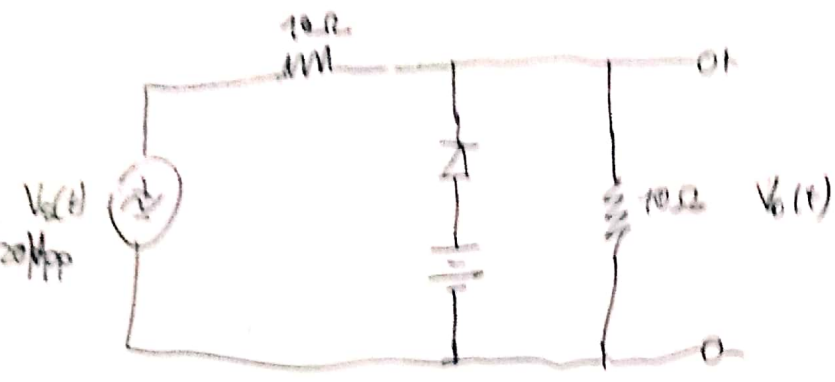

Cáp 3
slide 22
fig me10

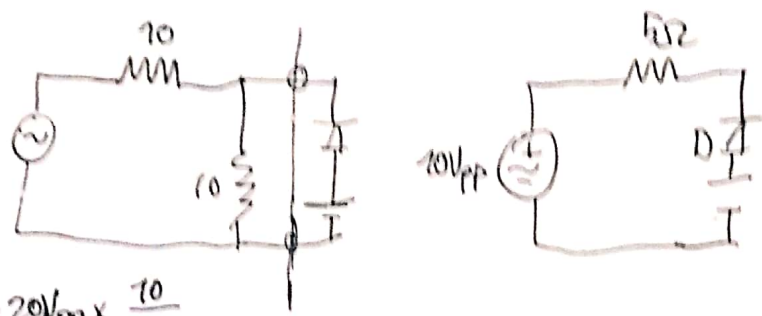10. slide 23.

Corrent max $\Rightarrow -10V$
tensão $10V \Rightarrow 10V$




$$V_T = 20V_{pp} \times \frac{10}{10+10}$$

$$PT = 10//10$$

Exerc 3


$$I = 400 \mu A$$

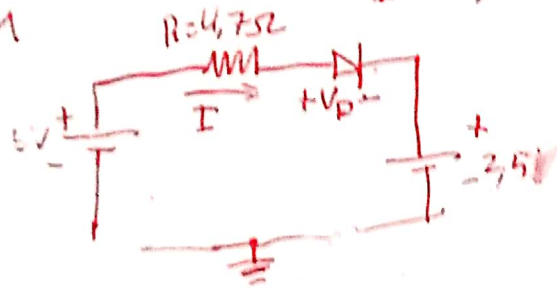

$$V_D = (5-2.5) - (4.7 \cdot 10^{-3} \times 400 \cdot 10^{-6})$$

$$= 0.02V$$

2

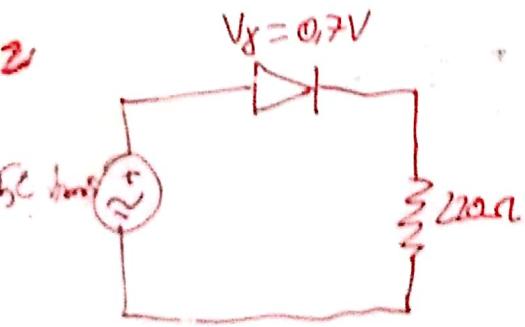


$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{PIV} = V_{max} = 50 \times \sqrt{2} = 70.71V$$

$$I_{max} = \frac{70.71 - 0.7}{220} = 0.318 A$$

3 a)

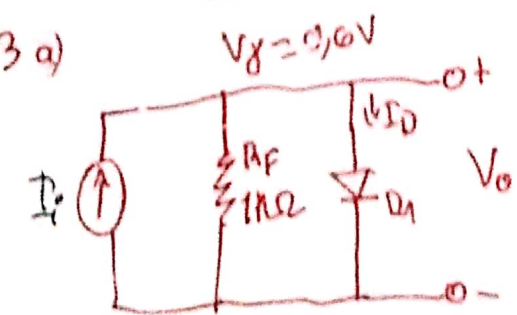


$$V_D = V_{KF} \quad I_{min} \Rightarrow V_D = 0.6V$$

$$V_D = R_F \times I_F \quad I_{min} = \frac{0.6}{11} = 54.5 \mu A$$

$$I_F = I_D + I_{RF}$$
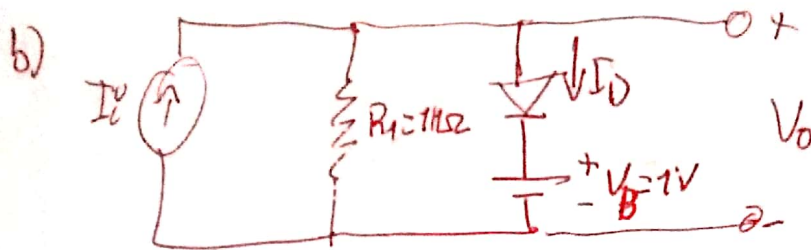
$$I_D = I_F - I_{RF} \Rightarrow I_D = 56.5 \mu A - \frac{0.6}{1000} \Rightarrow I_D = 55.9 \mu A$$



$$V_o = V_{D1}$$


$$I_{min} \Rightarrow V_o \geq 5.6V$$

$$1000 \times I_c = 1.6 \Rightarrow I_{min} = \frac{1.6}{1000} \Rightarrow I_{min} = 1.6 \text{ mA}$$

$$\text{Se } I_c \geq 5.6 \text{ mA} \Rightarrow I_D = ?$$

$$I_c = I_{R1} + I_D \Rightarrow I_D = 5.6 \text{ mA} - \frac{1.6}{1000} \Rightarrow I_D = 40 \text{ mA}$$

4.

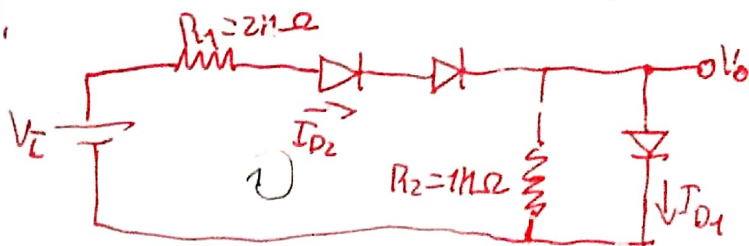

$$V_T = 0.65V$$

$$V_T = 8V$$


$$V_o? I_{D1}? I_{D2}?$$

$$V_o = 0.65V$$

$$I_{D2} = \frac{8 - 3 \times (0.65)}{2 \text{ k}\Omega} \Rightarrow I_{D2} = 3.025 \text{ mA}$$


$$I_{D1} = 3.025 \text{ mA} - \frac{0.65}{1 \text{ k}\Omega} = 2.375 \text{ mA}$$

5. $V_T = 0.6V$

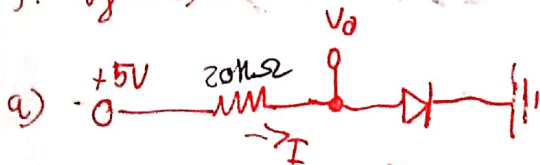

$$V_o = 0.6V$$
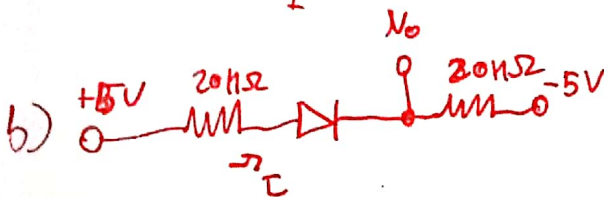
$$I = \frac{5 - 0.6}{20 \text{ k}\Omega} = 220 \mu A$$



$$I = \frac{5 - (-5) - 0.6}{40 \text{ k}\Omega} = 235 \mu A$$

$$V_o = 5 - 20 \times 10^3 \times I - 0.6 = -0.3V$$


c)

$$I = \frac{(2 - (-8) - 0.6)V}{25 \text{ k}\Omega} = 376 \mu A$$

$$V_o = 2 - 5 \times 376 \times 10^{-6} = 0.12V$$

d)


$$I = 0 \text{ // } V_o = -5V$$

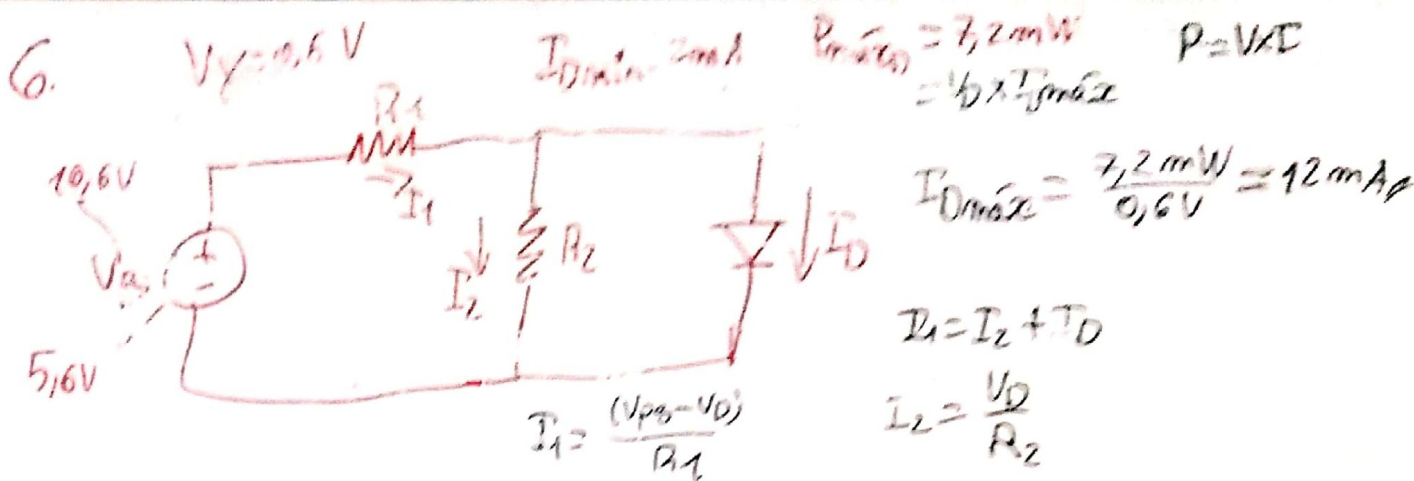

(10,6V) $I_1 = I_2 + 12mA \Leftrightarrow \frac{10,6 - 0,6}{R_1} = \frac{0,6}{R_2} + 12mA$ $\frac{10}{R_1} - \frac{0,6}{R_2} = 12$ $R_1 = 500\Omega$
 (5,6V) $I_1 = I_2 + 2mA \Leftrightarrow \frac{5,6 - 0,6}{R_1} = \frac{0,6}{R_2} + 2mA$ $\frac{5}{R_1} - \frac{0,6}{R_2} = 2$ $R_2 = 75\Omega$

7. b)

8. c)

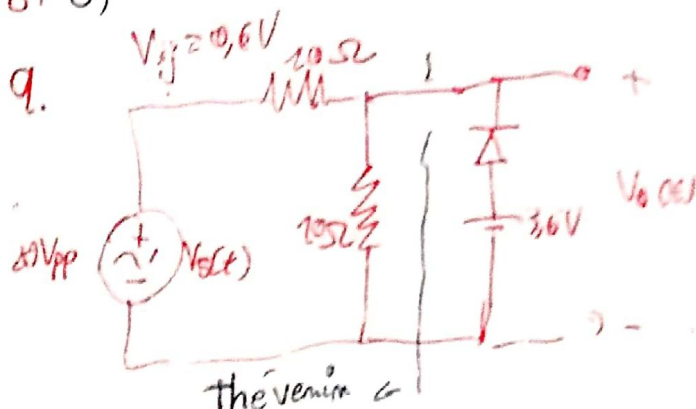


$V_T = 20V_{pp} \times \frac{10}{20+10} = 10V_{pp}$

$R_T = (10/10) = 5\Omega$

$I_{Dmax} \rightarrow -10V$

$V_{PTV} \rightarrow 10V$

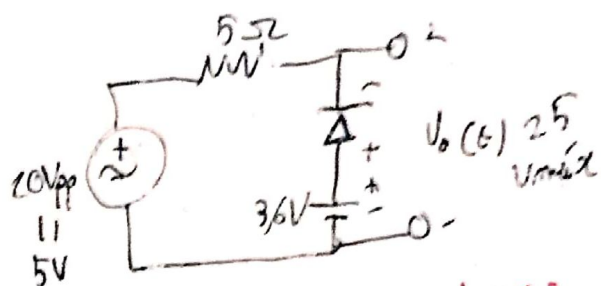

$5V = 5I - 3,6 + 0,6 \Leftrightarrow I_{Dmax} = \frac{5+3,6-0,6}{5\Omega} = 1,6V$

$V_{max} = 5 - 3,6 = 1,4V$

$I = \frac{V_i^o - V_0}{R}$ $I_{max} = \frac{V_i^o - V_{0max}}{R}$ $I_{min} = \frac{V_i^o - V_{0min}}{R}$

10. $V_D = 0,7$

$V_{Z1} = 4,3V$ $V_{Z2} = 3,3V$

$I_{max} = \frac{10 - (4,3 + 0,7)}{1k\Omega} = 5mA$

$I_{med} = \frac{5 - 6}{2} = -0,5mA$


$I_{min} = \frac{10 - (3,3 + 0,7)}{1k\Omega} = 6mA$
 sentido oposto

$V_{0max} = 0,7 + 4,3 = 5V$
 $V_{0min} = -3,3 - 0,7 = -4V$

$V_{0med} = \frac{5 - 4}{2} = 0,5V$

Ficha 3.

11.

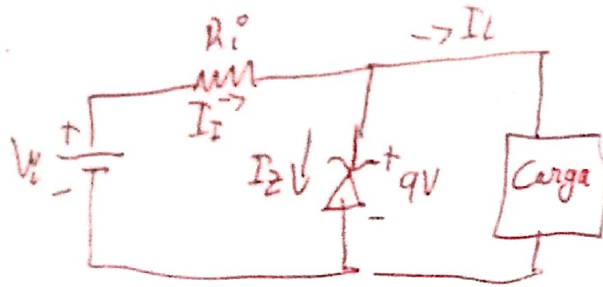

$$V_{i_{max}} = 15V$$

$$V_{Ripple} = 3V$$

$$P_{carga} = 0,81W \text{ ou } 0W$$

$$V_Z = 9V \rightarrow I_Z > 10mA$$

a) $I_L = \frac{P_{carga}}{V_{carga}} = \frac{0,81}{9} = 90mA$

$$V_i^o = 15 - V_{Ripple} = 12V$$

$$Carga = 0W$$

$$V_{carga} = V_Z = 9V$$

$$I_i = 90mA + 10mA = 100mA$$

$$R_i^o = \frac{12 - 9}{100mA} \approx 30\Omega //$$


b) Se $V_i = 15V$ e Carga Off

$$I_i = \frac{15 - 9}{30} = 0,2A = I_Z$$

$$P_Z = 9 \times 0,2 = 1,8W //$$

c) $P_R = 0,2 \times (15 - 9) = 1,2W //$

12.

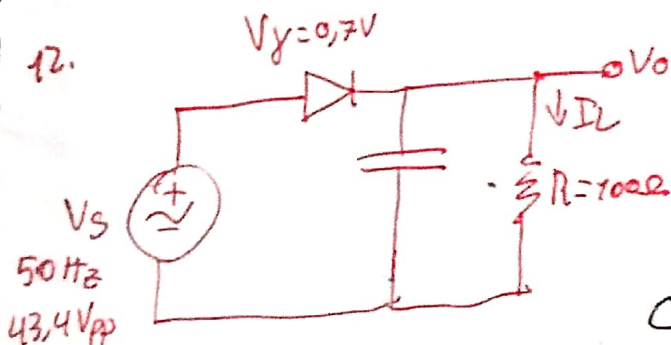

$$V_R = 2V = \frac{I_{L_{med}} \times T}{C}$$


$$I_{L_{med}} = \frac{V_{L_{med}}}{R} = \frac{V_m - V_f - \frac{V_R}{2}}{R} = 0,2A$$

$$C = \frac{I_{L_{med}} \times T}{V_R} = \frac{0,2 \times \frac{1}{50}}{2} = 2mF //$$

$$V_m = \frac{43,4}{2} = 21,7V$$

$$V_{PIV} = 2V_m = 43,4V //$$

13.

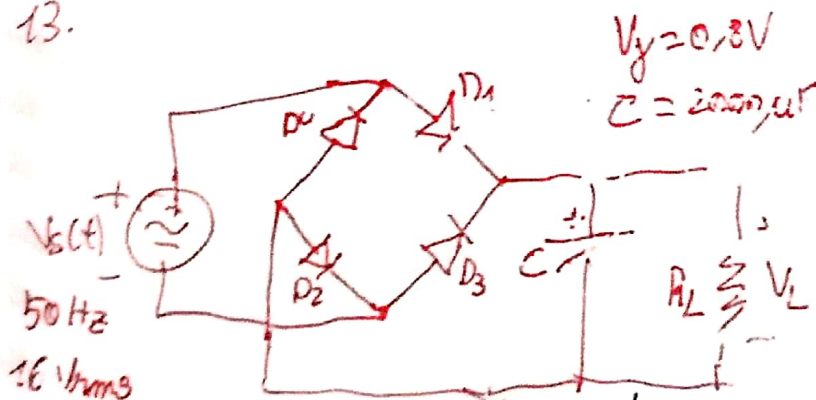

$$V_f = 0,8V$$

$$C = 2000\mu F$$

$$R_L = 10\Omega$$

$$V_r = I_{L_{med}} \times \frac{T}{2C}$$

$$I_{L_{med}} = \frac{V_m - 2V_f - \frac{V_r}{2}}{100} = \frac{16\sqrt{2} - 1,6 - \frac{5}{2} I_{L_{med}}}{100}$$

$$V_r = I_{L_{med}}$$

$$V_r = 5 I_{L_{med}}$$

$$V_r = 1V //$$


$$I_{L_{med}} = 0,21 - 0,025 I_{L_{med}}$$

$$I_{L_{med}} \approx 0,2$$

Teste 1 17-18


$$V=RI$$

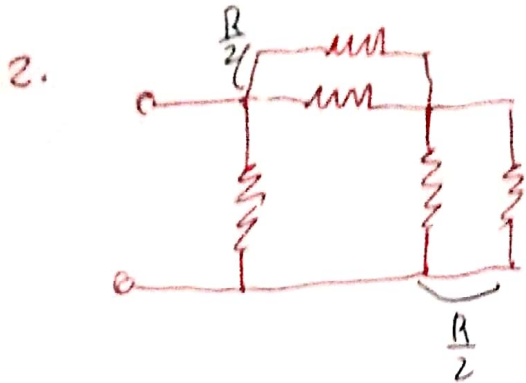1. $RP=VI$
 $\geq RI^2 \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = 3 \text{ mA}$ b)



$$R_{eq} = R \parallel (R) = \frac{R}{2}$$


$$V=RI$$

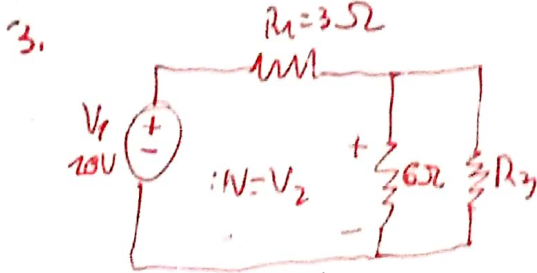


$$I_1 = \frac{10-4}{3} = 0.4 \quad I_2 = \frac{4}{6} \text{ A} \quad I_3 = \frac{3}{6}$$

$$V_{R3} = V_2 = 4 \text{ V} \quad R_3 = \frac{4}{3/6} = 3 \text{ ohms}$$

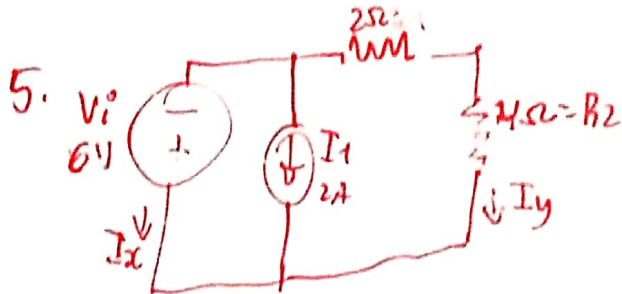4. if $i_2 + i_{n3} \Rightarrow$ if $-i_2 + (i_4 + i_5)$
 $i_{n3} \rightarrow -(i_4 + i_5)$



$$I_y = 0 + (-1) = -1$$

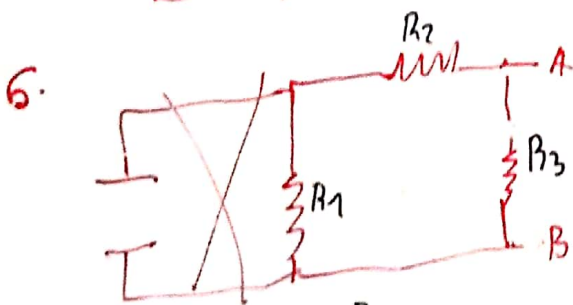

$$R_{Th} = (R_1 + R_2) \parallel R_3$$


$$= \frac{16 \parallel 4}{1} = 3.2 \text{ ohms}$$



conservative

$$I_{R3} = I_{R2} = 10 \text{ mA} \quad \frac{10}{(4+6)+10} = 5 \text{ mA}$$
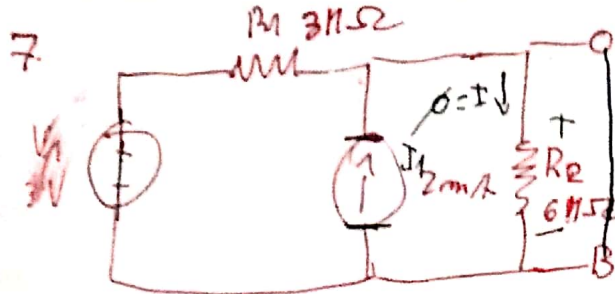
$$V_{Th} = -5 \text{ mA} \times 4 \text{ ohms} = -20 \text{ V}$$



$$R_N = R_1 // R_2 = 2k\Omega$$

$$V_{N2} = 0$$

$$I_{N2} = 0$$

$$I_N = I_{N1} + I_1$$

$$= \frac{3}{3k} + 2mA = 3mA$$

8. $I_x = -1mA$ $V_0 = -V_2 \times \frac{2k}{4k} = +5V$
 $V_2 = -10V$

9. $V_{med} = \frac{1}{10 \cdot 10^{-9}s} \times (9 \times 2ns - 1 \times 8ms) = 1V$

$$\frac{100 \cdot 10^{-3}}{10} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$0,01 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}} \Rightarrow 100^2 = 1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2$$

10. $V_{ef} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{3,25}{\sqrt{2}}$ $P = 5W$

11. $V_{pp} = 10V_{pp}$

90% de $V_{pp} = 9V$ 10% de $V_{pp} = 1V$

10V - 20ms

8V - x

x = 16ms

$$100^2 - 1 = \frac{f^2}{f_c^2}$$

12. $V_c = 10V$ descarga $3,68 = 10 e^{-\frac{1 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}C}}$

$V_f = 3,68V$

$\Rightarrow -1 = -\frac{1 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}C} \Rightarrow \frac{1}{11} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{C} \Rightarrow 500mF = 0,5\mu F$

13. $f_B = \frac{1}{2\pi RC} = 80Hz$ PA \rightarrow C em s\u00f4rie com o tra\u00e7eto V_{in} para V_{out}

14. PB

$f_c = 1Hz$

$H_f = \frac{0,1}{10} = 10^{-2}$

$H_{dB} = 20 \log(10^{-2}) = -40dB$

Num PB, a partir do f_c , o ganho cai com um decl\u00edve de -20dB/d\u00e9cada, pelo que, se o ganho caiu -40dB, isso significa que a frequ\u00eancia est\u00e1 2 d\u00e9cadas acima de f_c .
 Isto \u00e9, $f = 100f_c = 100Hz = 1,3MHz$

15. $L = 1mH$

$C = 1,2\mu F$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\omega C = 0,035$ $\omega = 2\pi f =$


$Z_L = j\omega L = 28,9j$

$$j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{j\omega L j\omega C + 1}{j\omega C}$$

$$= \frac{1 - \omega^2 LC}{j\omega C} = \frac{0}{j\omega C}$$

$|Z| = 0 \Omega$ $-\arctan(\frac{0}{0}) = -90^\circ$

∞

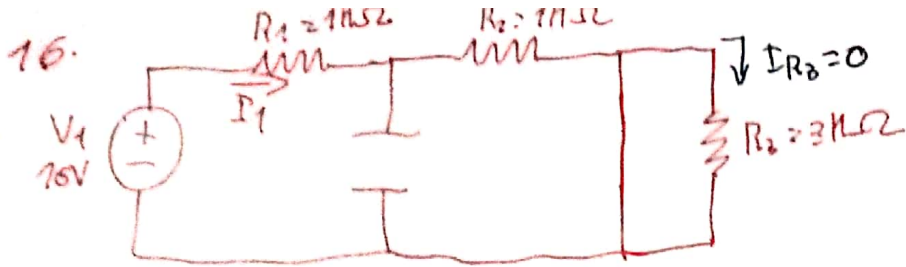

$$I_1 = \frac{10}{R_1 + R_2} = 5 \text{ mA}$$

Teste 16/17.

1. b) 2. c)

3. $I_{R2} = \frac{4}{6}$ $I_{R1} = \frac{4}{6} + \frac{4}{3} = 2 \text{ A}$ $R_1 = \frac{V}{I} = 3 \Omega //$
 $I_{R2} = \frac{4}{3}$ $V_{R1} = 10 - 4 = 6 \text{ V}$

4. c)

5. $I_y = \frac{-V_1}{R_1 + R_2} = -1 \text{ A}$ $I_y + I_x + I_1 = 0 \Rightarrow I_x = I_1 - I_y \Rightarrow I_x = -1 \text{ A}$

6. $V_{ABa} = V_1 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2 \text{ V}$ $I_1 \rightarrow \text{circuito-aberto}$ $V_{TH} = 6 \text{ V} = 4 + 2$
 $V_{ABb} = I_1 \times (R_2 // R_1) = 4 \text{ V}$ $V_1 \rightarrow \text{curto-circuito}$ $R_{TH} = 2 \text{ k}\Omega //$

7. c) e 8 fazer.

9. a)

10. d)

11. $20 - 10$ $V_{pp} = 10 \text{ V}_{pp}$ $90\% \rightarrow 9 \text{ V}$
 $8 - x$ $10\% = 1 \text{ V}$
 $x = 16 \text{ ms}$

12. $V_{TH} = 500 \Omega \times 10 \text{ mA} = 5 \text{ V}$ $f < 0 \text{ S}$
 $R_{TH} = 500 \Omega$ $C \text{ est\u00e1 carregado com } 5 \text{ V}$

$t > 0 \text{ S}$

$C \text{ descarrega } \tau = RC$
 $R = 500 \Omega + 500 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$

$$V(1 \text{ ms}) = 5 e^{-\frac{1 \cdot 10^{-3}}{1 \text{ k} \times 1 \mu}} = 1,84 \text{ V}$$

13. PB \rightarrow C está em paralelo com o traço $V_{in} \rightarrow V_{out}$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \approx 100 \text{ kHz} \quad b) //$$

14. PA

$$f_c = 80 \text{ kHz}$$

$8 \text{ kHz} = \frac{f_c}{10}$, ou seja, 1 década abaixo de f_c . Num PA, às baixas freq, o declive é de 20 dB/década , pelo que, a 8 kHz a relação $V_o/V_i = -20 \text{ dB}$, ou seja, $V_o/V_i = 0,1$ $\therefore V_o = 0,1 V_i //$

$$15. Z = \frac{R \times \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega RC} = \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 + j2\pi \times 80 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9}} = \frac{1000}{1 + j51}$$

$$|Z| = \frac{1000}{\sqrt{1+26}} = \frac{1000}{\sqrt{27}} = 0,71 \text{ k}\Omega \quad \phi(Z) = -\arctan\left(\frac{1}{1}\right) = -45^\circ //$$

16. b) 17. d)

18. $V_i = \pm 8 \text{ Vp}$ circuito simétrico basta calcular para $V_i = +8 \text{ Vp}$

$$V_o = \pm 3 \text{ Vp}$$

$$\text{Com } V_i = +8 \text{ V}$$

$$V_o = 3 \text{ V} = 0,6 \times V_Z \quad \therefore V_Z = 2,4 \text{ V}$$

$$V_{Z1} = 0,6 \text{ V}$$

$$V_{Z2} = V_Z$$

$$19. V_{Lmed} = V_{im} - V_Z - \left(\frac{V_Z}{2}\right) \quad V_Z = \frac{I_{Lmed}}{f_{xc}} = 2 I_{Lmed}$$

$$V_{sp} = 14 \times \sqrt{2} = 19,8 \text{ V}$$

$$V_{Lmax} = 19,8 - 0,8 = 19 \text{ V} //$$

$$V_{Lmed} = V_{Lmax} - \frac{V_Z}{2}$$

$$I_{Lmed} = \frac{V_{Lmed}}{R_L}$$

$$V_Z = 2 \left(\frac{V_{Lmed}}{R_L} \right) = 2 \frac{19 - \frac{V_Z}{2}}{18} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_Z}{2} = \frac{19 - \frac{V_Z}{2}}{18} \quad \therefore \frac{V_Z \times 18}{2} = 19 - \frac{V_Z}{2} \quad \therefore //$$

$$\therefore 9V_Z = 19 - \frac{V_Z}{2} \quad \therefore V_Z = 2 \text{ V}$$

$$V_{comin} = V_{Lmax} - V_Z = 17 \text{ V} //$$



$$20. I_1 = \frac{V_i - V_Z - V_{Z1}}{R_1} = \frac{22 - 0,6 - 12}{470} = 0,02 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{12}{1,2 \text{ k}\Omega} = 0,01 \text{ A}$$

$$I_Z = 0,02 - 0,01 = 0,01 \text{ A}$$

$$P_{Z1} = 12 \times 0,01 \text{ A} = 0,12 \text{ W}$$

∞

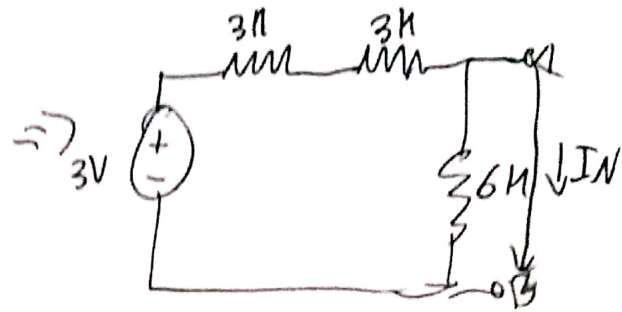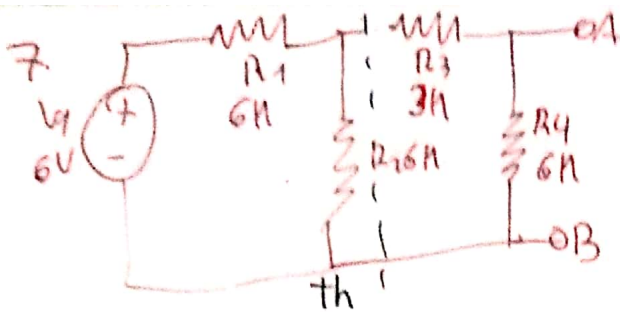


$$V_{th} = 6 \times \frac{6}{12} = 3V$$

$$I_N = \frac{3}{3+3} = 500 \mu A$$


$$R_{Th} = 6k // 6k = 3k \Omega$$

$$R_N = (3+3) // 6 = 3k \Omega //$$

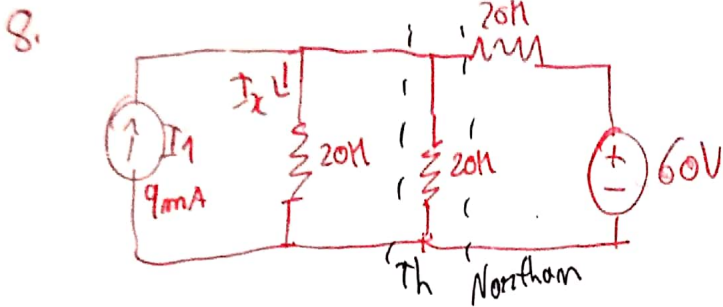

$$R_N = 20k \Omega$$

$$I_N = \frac{60}{20k} = 3mA$$

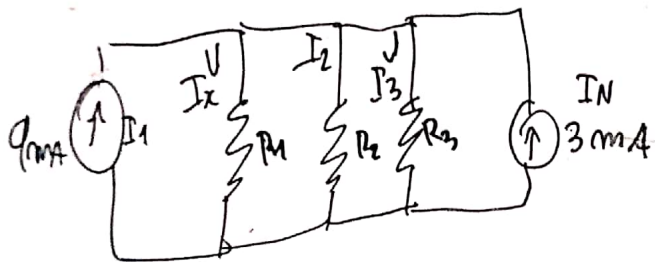

$$12mA = I_1 + I_N = I_x + I_2 + I_3$$

$$R_1 = R_2 = R_3 \Rightarrow I_x = I_2 = I_3$$

$$I_x = \frac{12mA}{3} = 4mA //$$

$$V_m = 5,65V$$

$$I_{m\max} \Rightarrow V_{m\max} = 5,65V$$

$$V_{L\max} = 5,65 - 0,6 = 5,05 \approx 5050 \Omega //$$

Trabalho Prático 3.

Parte 1.

1. Circuito A \rightarrow Amplificador Inversor

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Circuito B \rightarrow Amplificador Não Inversor

Inversor

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$